

Digitaal Professional worden!

Digitaal Rijden en Schakelen van Dubbelspoelaandrijvingen met de DiCoStation, DigitalBooster DB-4 en 3-geleider sporen

De eerste stap bij de bouw van een digitaal gestuurde modelspoorbaan is het digitaal rijden. Om digitaal spoorbedrijf te realiseren wordt het DiCoStation via een digitale versterker (= Booster "DB-4") van spanning voorzien en met de sporen verbonden. Deze begint bij het aansluiten van de eerste decoder aan de voedingsspanning en aan de digitaal-uitgang van de centrale. De belangrijkste stap in dit hoofdstuk is de eenvoudige bediening van de eerste magneet-artikel-decoder "S-DEC-4-MM" voor dubbelspoelaandrijvingen, langs waar de wissels of de armseinen gestuurd kunnen worden.


Veel van de hierna gebruikte draadkleuren zijn voor de digitale modelspoorbaan typische kleuren. Uiteraard kan je andere kleuren gebruiken. Het enige waar je op dit moment aandacht moet aan besteden is: wijk niet af van je kleurschema en documenteer het uitvoerig om later makkelijker te kunnen zoeken fouten, te kunnen uitbreiden of te kunnen verbouwen.

DiCoSTATION VAN STROOM VOORZIEN

Wanneer het DiCoStation via een digitaal booster "DB-4" wordt gecombineerd dan moet die via de 2-polige klem KL1 van stroom voorzien worden. Deze stroom kan van een netschakeldeel (gelijkstroom / DC / =) of uit een modelbaantransformator (wisselstroom / AX / ~) komen.

Voor voeding met gelijkstroom voldoen netschakeldelen met een spanning van 15 tot 24 volt. De pluspool van de gelijkspanning moet met de **gele** ingang worden verbonden en de minpool met de **bruine** klem van de KL1-klem.

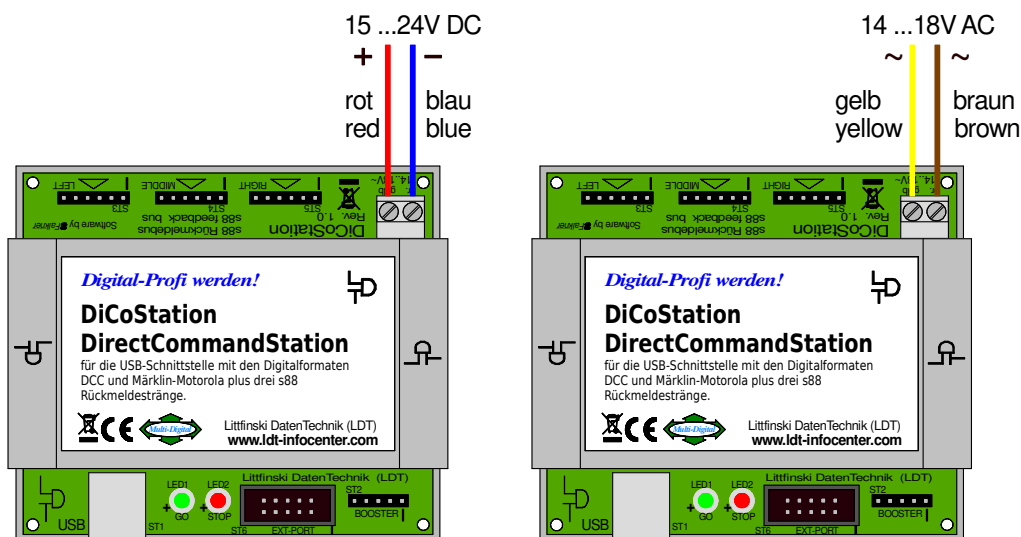Komt de stroomvoorziening uit een modelspoortransformator met 14 tot 18 volt dan speelt de polariteit geen rol voor de aansluiting aan de KL1-klem. Als de polen van de wisselstroom transfo **geel** en **bruin** gekleurd zijn dan verbind je ze overeenkomstig met de KL1-klem van het DiCoStation.



■
Booster
eng. Versterker


■
Algemene tip

■
DiCoStation van
stroom voorzien
(page_1696)

DICoSTATION AANSLUITEN OP DIGITAAL BOOSTER DB-4


Het DiCoStation wordt via de 5-polige boosterkabelbus “*Booster Kabel 1m*” met de eerste Digitaal Booster “*DB-4*” verbonden.
 Het ene uiteinde van de buskabel wordt op de 5-polige klem IN van de Booster aangesloten en het andere einde wordt op de 5-polige klem ST2 van de DiCoStation aangesloten die met BOOSTER wordt aangeduid.
 Steek de stekker van de kabel zo dat de 5-polige klem van de “*DB-4*” en de DiCoStation dat de witte draad met de witte markering op de printplaat overeenkomt. Let er op dat de stekker niet verkeerd op de klem wordt gestoken.

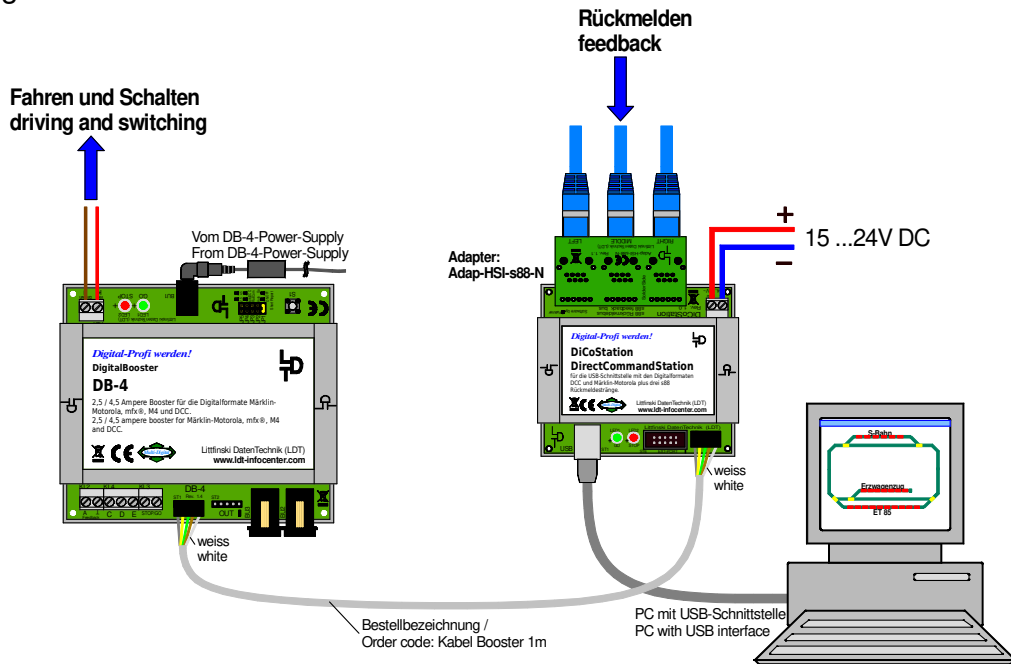DiCoStation aan de eerste DB-4 aansluiten (page_1561)



De tweede DigitaalBooster “*DB-4*” wordt met de eerste verbonden met een volgende polige boosterkabel “*Booster Kabel 1m*”. Elke booster bedient zijn eigen deeltraject. De midden geleider van alle trajecten worden elektrisch geïsoleerd.

Een volgende DB-4 aansluiten (page_1634)

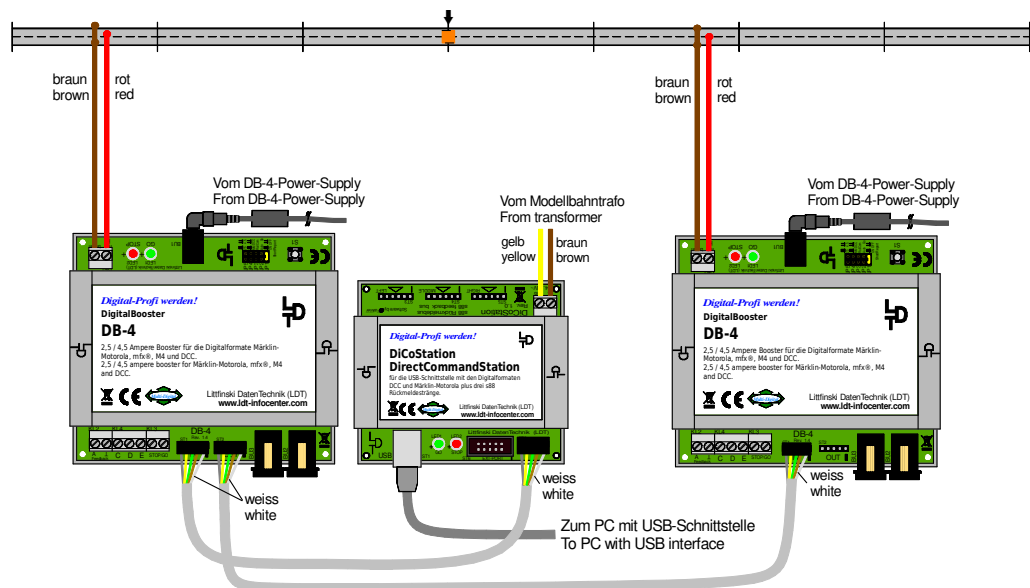


Voor de voeding van de “DB-4” Booster is een 120VA netschakeldeel “DB-4-PowerSupply” geschikt. Aan de “DB-4-PowerSupply” wordt een spanning van 15 tot 24 volt aangesloten, overeenkomstig met de digitale spanning die de “DB-4” levert.

De Booster “DB-4” kan een maximale digitale stroom van 4,5 A aan de verschillende digitale componenten (locomotieven met decoder, wissel- en schakeldecoder, enz.) leveren.

Voor de draden van de voedingsaansluitingen (geel / bruin) alsook voor de sporaansluiting (rood(B) / bruin (O) = digitaal stroom), gelden de volgende aanbevelingen voor de draaddoorsnede:

lengte van de draden	aanbevolen draaddoorsnede
tot 3 m	0,75 mm ²
tot 6 m	1,5 mm ²
tot 10 m	2,5 mm ²
meer dan 10 m	4,0 mm ²

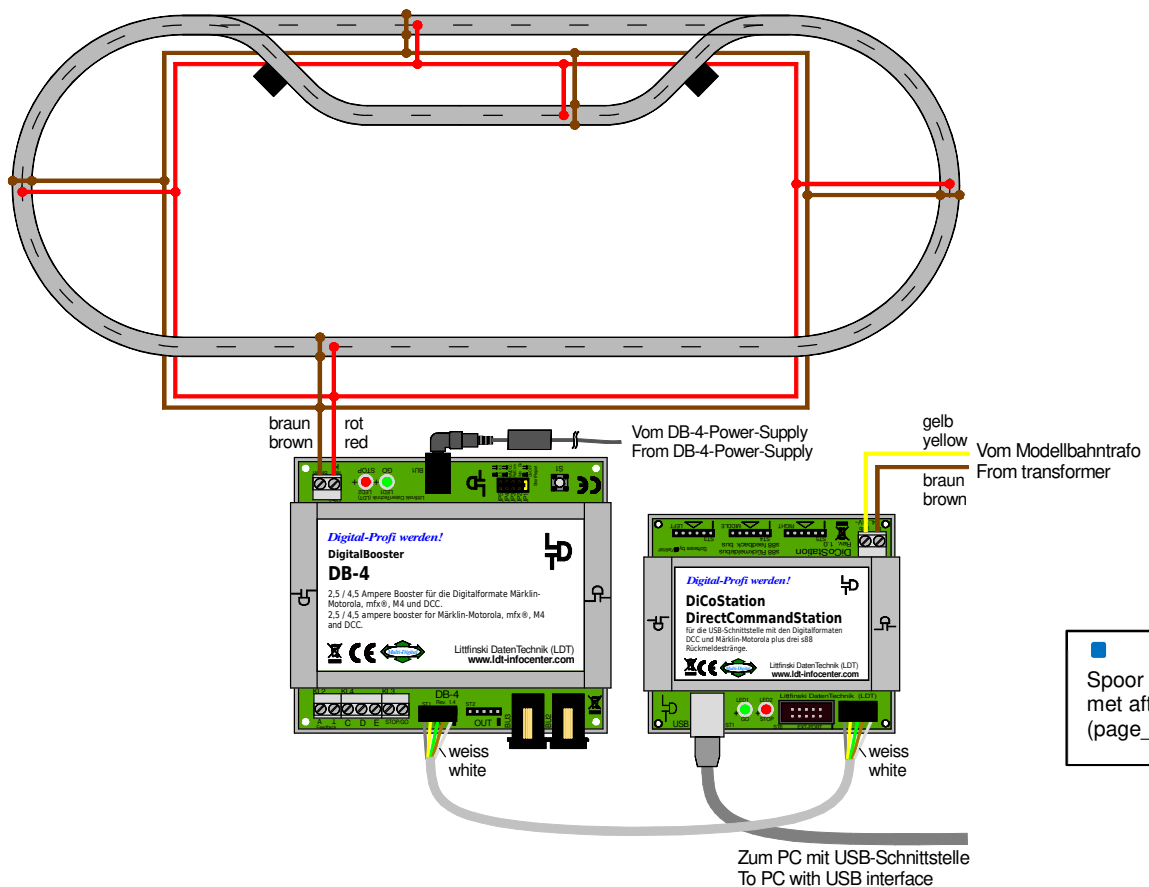Om spanningsverlies te vermijden wordt voor de aansluiting van de sporen (rood / bruin) aangeraden om via een (eerste) ringleiding om de 2 meter een aftakpunt naar de sporen te voorzien.



Spoor ringleiding met aftakpunten (page_1635)

Elke spoorverbinding met stekkers heeft een elektrische weerstand die hoger is naarmate het contactpunt slechter is (vb. door corrosie van de stekkers). Door de daaruit voortkomende spanningsval aan de spoorovergangen vermindert de digitaal spanning zodanig dat een


“ver verwijderde” spoorbereik mogelijk niet meer de volle digitale spanning ter beschikking heeft – storingen of onverklaarbare foutsituaties zijn hierdoor als het ware voorgeprogrammeerd. Bij voldoende draaddoorsnede heeft de voedingsleiding een wezenlijk kleinere weerstandwaarde en levert deze dan ook altijd de volle spanning aan de sporen.

DE EERSTE MAGNEETARTIKEL DECODER (S-DEC-4-MM)

Nu naar de tweede stap op onze weg naar de digitale modelspoorbaan, het digitale schakelen. Ook de magneetartikel-(wissel-)decoder heeft een aansluiting aan de voedingsspanning (12 – 18 V ~) en aan de digitale spanning nodig. Net zoals bij de locdecoders worden de digitale commando's via die weg doorgegeven.


Algemene tip


Bij een 3-geleider spoorbaan wordt meestal met het Märklin MOTOROLA-dataformaat gereden en het verdient dan ook aanbeveling om voor de magneetartikel decoders ook het MOTOROLA-dataformaat te kiezen. Hoewel via het DiCoStation ook een aansturing mogelijk is via het DCC-dataformaat (je kiest in dat geval voor de wisseldecoder “S-DEC-4-DC”), worden de reactietijden van het digitale systeem toch enigszins langer wanneer dataformaten gemengd moeten worden. Vermijd dus het gebruik van meerdere digitale protocollen en blijf bij een 3-geleider spoorbaan bij het Märklin MOTOROLA-dataformaat en bij het wisseldecoder type “S-DEC-4-MM”.

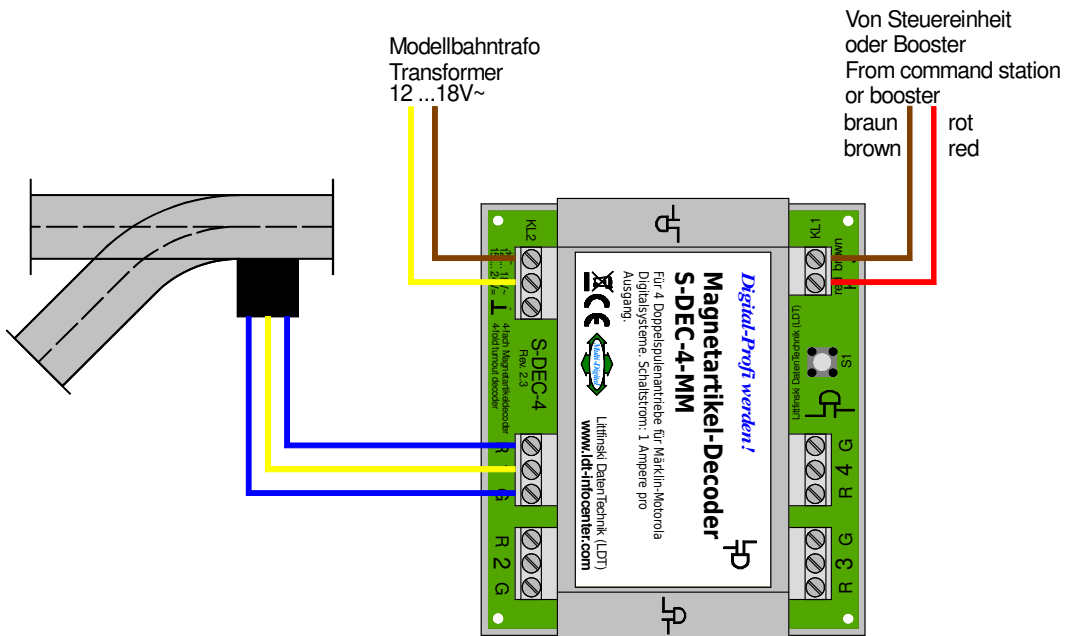


Aansluiten
magneetartikel
decoder
S-DEC-4-MM
(page_332)

Niet enkel voor de bouwsteen op zich, maar ook voor het schakelen van de spoelaandrijvingen is een voedingsspanning nodig (geel / bruin). Men kan voor de decodercomponent uitgaan van een “ruststroom” van 0,1 A. 1 A is de maximale stroom die aan elk van de vier uitgangen van de decoder ter beschikking staat.

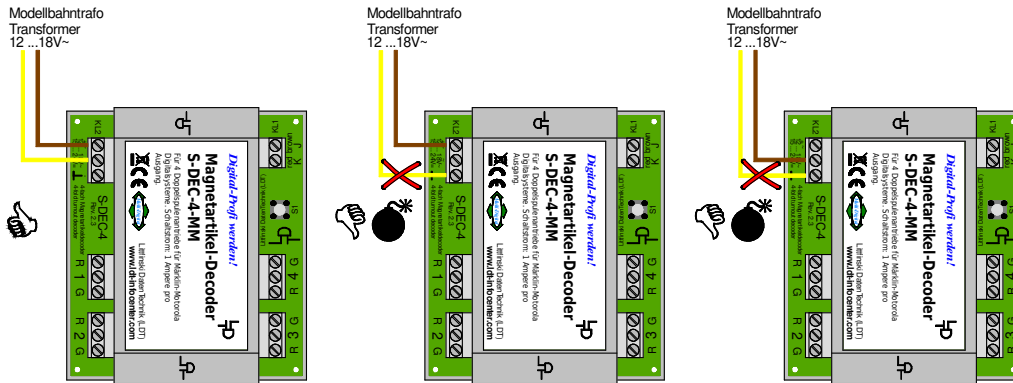
 Let er bij het aansluiten van de voedingsspanning van 12 – 18 V ~ in alle geval zeer goed op de beide met “~” aangeduide ingangen van de aansluitklem KL2 te gebruiken. Eén van deze polen van de voedingsspanning mag onder geen enkel beding met de massa uitgang “-“ van de 3-polige aansluitklem KL2 verbonden worden. Daardoor wordt de decoder gestoord zoals het navolgende voorbeeld duidelijk aantoont.



 Externe voedingsspanning correct aansluiten (page_509)

Natuurlijk kunnen ook de drie aansluitingen (**blauw / geel / blauw**) van de magneetartikelen niet ontbreken, die (bij gebruik van de decoder in de buurt van wissels en seinen) soms relatief kort kunnen uitvallen. De gemeenschappelijke aansluiting van de wissel- en sein aandrijving (**geel**) wordt telkens met de middelste van een cijfer voorziene uitgang aan de decoder verbonden. De aansluitklemmen met de aanduiding “G” en “R” zijn voor de spoel aandrijving voorzien volgens wisselstand (recht door of afbuigen).


Mocht het nodig zijn om de aansluitdraden van de wissels te verlengen dan is het ook hier van belang om op een voldoende draaddoorsnede te letten. Bij een maximale stroom van 1 A aan de decoder uitgang is de gebruikelijke draaddoorsnede van 0,14 mm² niet meer voldoende. Wij bevelen aan om een draaddoorsnede van 0,5 mm² te voorzien voor de aansluiting van verder verwijderde wissels of seinen.

 Algemene tip

Ingeval de digitale stroom (bij de digitale booster “DB-4” is dat tot 4,5 A) voor het rijden en besturen van de modelspoorbaan niet meer voldoende zou zijn, moet er een bijkomende digitale versterker toegevoegd worden – dit brengt uiteraard bijkomende bedradingswerk en kosten mee (vandaar “dure” digitale stroom).

Het volgende voorbeeld toont de aansluiting van twee van vier mogelijke wissels en ook een bijkomende decoder component voor een volgende groep van vier magneetartikelen.

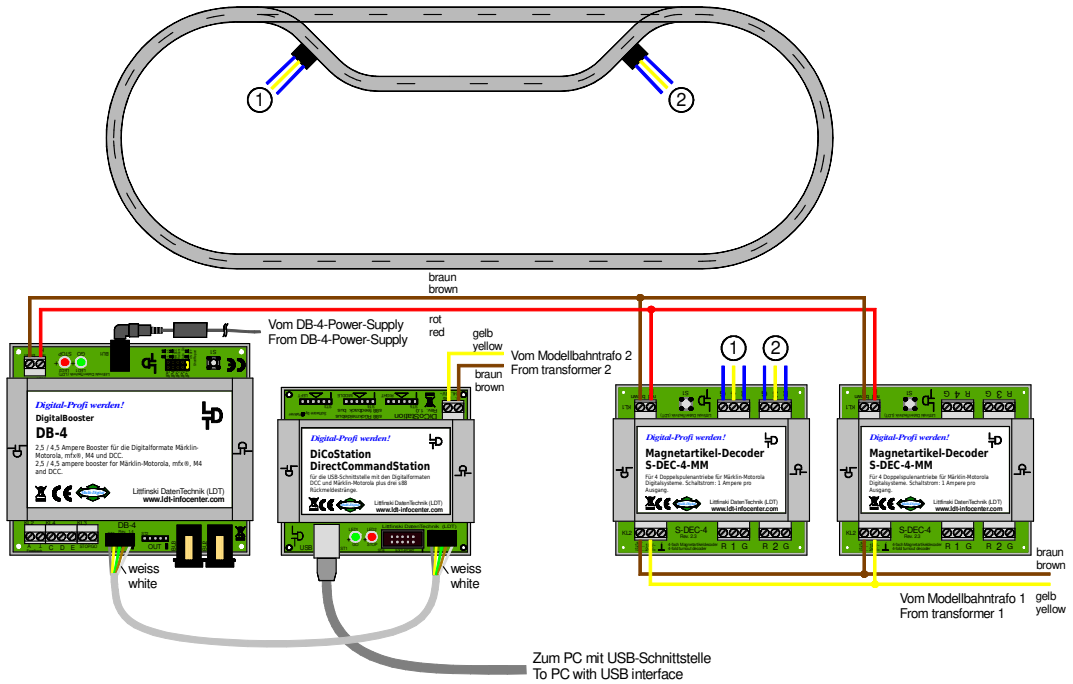Aansluiten van meerdere Magneetartikel decoders S-DEC-4-MM (page_1636)




Ook voor de magneetartikel- en de schakeldecoder verdient het aanbeveling om specifiek daarvoor een tweede ringleiding te voorzien voor de digitale stroom (**rood / bruin**) en een derde ringleiding voor de voedingsspanning (**geel / bruin**).

De digitale informatie voor de toebehoren decoder mag nooit van de sporen afgenomen worden. De locs die voortdurend met een "los" contact rijden kunnen het digitale signaal immers zo wijzigen dat het door de decoder niet meer begrepen wordt. Om die reden worden de loc-commando's continu herhaald.

Net bij schakel-commando's, die in tegenstelling tot loc-commando's niet meermaals worden herhaald, kan het tot verlies van de commando's komen wanneer de digitale informatie direct van de sporen wordt afgenomen.

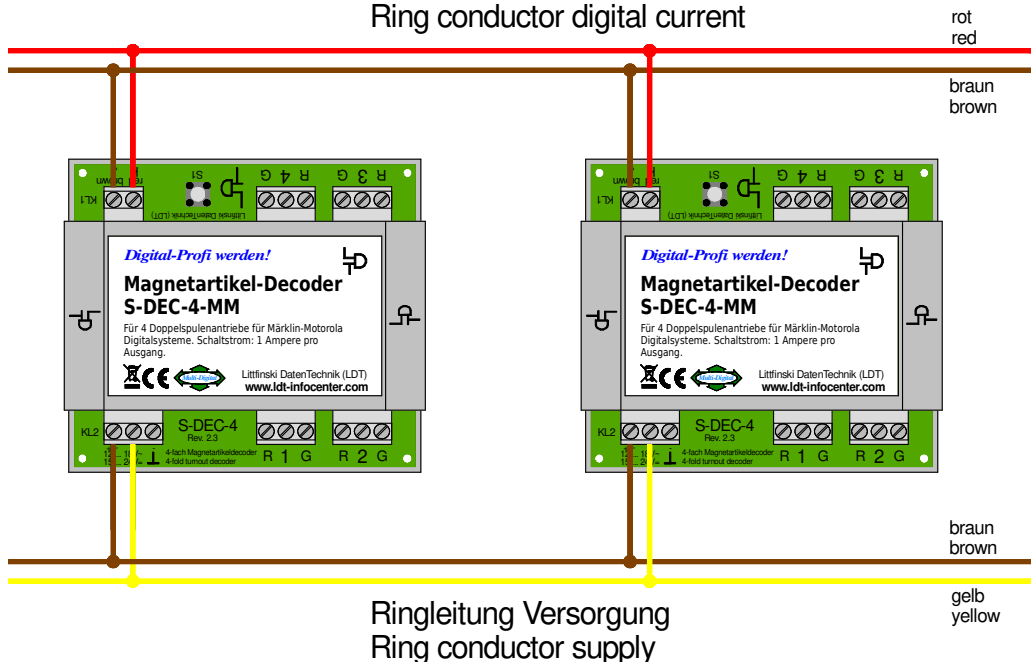Ringleiding Digitalstrom
 Ring conductor digital current



2^{de} en 3^{de} ringleiding voor de toebehoren-decoders (page_016)

Natuurlijk gelden de aanbevelingen voor de draaddoorsnedes ook voor deze ringleidingen. Omdat er echter kleinere stromen door vloeien kunnen deze draden iets “lichter” gedimensioneerd worden.

lengte van de draden	aanbevolen draaddoorsnede
tot 10 m	0,75 mm ²
meer dan 10 m	1,0 – 1,5 mm ²

Ten laatste nadat de bedrading uitgevoerd is wordt een eerste test gedaan voor de toewijzing van het correcte digitale adres van onze wissel (of ons sein).

DE EERSTE PROGRAMMERING

Het toewijzen van de digitale adressen moet voor elke component afzonderlijk gedaan worden. Deze adressen zijn van toepassing voor elke volledige groep van vier (vb. de adressen 1 – 4, 5 – 8, 9 – 12, enz.). Om de adressen in te stellen (aanleren) moet aan uitgang 1 een wissel worden aangesloten.

Na het indrukken van de programmeertoets op de decoder begint de wissel met een interval van 1,5 sec. te schakelen en de decoder is nu in “leermodus”. Nu moet op de centrale een wissel uit de gewenste groep van vier (1 – 4, 5 – 8, enz.) aangeduid worden. De decoder neemt de 4 adressen voor de vier uitgangen en legt ze vast, waarna de wissel korte tijd iets sneller schakelt. Door de programmeertoets opnieuw in te drukken wordt de leermodus beëindigd en de adressen zijn nu permanent in de decoder opgeslagen.

Onze tip op dit ogenblik: voer de toewijzing van de digitale adressen uit vooraleer de decoderbouwsteen onder de modelspoorbaan wordt ingebouwd omdat de decoder met zijn aansluitingen op de werktafel gemakkelijker te behandelen is. Daarna moet je zeker en vast de toegewezen digitale adressen op de module schrijven (vb. etiket met de vermelding “5 – 8” voor de tweede adresgroep).

Algemene tip


Een eerste tests van de werking van de decoder is daarmee al gedaan en bij het latere “niet-werken” kunnen enkele mogelijke foutbronnen (vb. decoder defect) reeds vooraf uitgesloten worden. Nadat de decoder uiteindelijk op zijn plaats geïnstalleerd is zal het doorlopen van deze procedure veel moeilijker zijn.

STORINGEN VERHELPEN

Bij spoelaandrijvingen met eindafschakeling kan het tot storingen komen en tot ongewenste beïnvloeding van het digitaal systeem respectievelijk tot onbetrouwbaar schakelen van de magneetartikelen. Dit kan verholpen worden door het aaneenrijgen van 10 ferrietkralen aan de gemeenschappelijke aansluiting (geel) van de wisselaandrijving. Dit moet zo dicht mogelijk bij de spoel gebeuren.

Technische tip

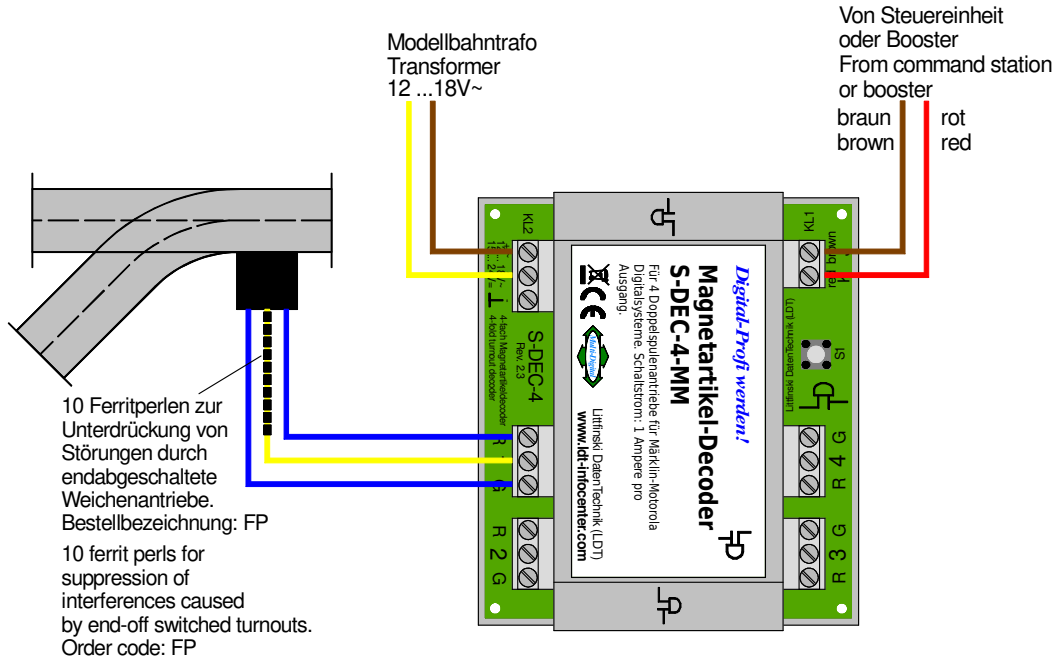Ferrietkralen ter onderdrukking van storingen bij spoelaandrijvingen (page_333)



De ferrietkralen zijn als accessoire onder de artikelcode “FP” bij ons te verkrijgen. Dit verandert niets aan het aansluiten en de bediening van wissels noch bij het programmeren ervan.

VERDERE INFORMATIE

Internet: www.ldt-infocenter.com

Bijkomende informatie over de werking van de digitale modelbouw componenten en verdere behulpzame aansluitvoorbeelden staan in de bedieningshandleiding die bij de toestellen en componenten bijgevoegd zijn, evenals op onze uitgebreide website. Ook alle hier gegeven aansluitvoorbeelden kunnen als PDF-bestand (vb. page_1696.pdf) worden gedownload en in A4-formaat afgedrukt worden.

Auteurs: Harry Kellner / Peter Littfinski
Vertaling: Jo Verdickt

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
 © 04/2022 by LDT

TABEL MET TERMEN UIT DE AFBEELDINGEN

Vom Modellbahntrafo	Van de modelbaan transformator
Von Steuereinheit oder Booster	Van de centrale of de booster
Ringleitung Digitalstrom	Ringleiding digitale stroom
Ringleitung Versorgung	Ringleiding voeding
10 Ferritperlen zur Unterdrückung von Störungen durch endabgeschaltete Weichenantriebe. Bestellbezeichnung: FP	10 ferrietkralen om storingen te onderdrukken bij wisselaandrijvingen met eindafschakeling. Bestelcode: FP